

| | |
|---|-----------|
| Wstęp | 8 |
| 1. Wprowadzenie do zasilaczy prądu stałego..... | 9 |
| Zasilanie układów scalonych | 10 |
| Zabezpieczanie wzmacniaczy scalonych | 12 |
| Zasilacze prądu stałego do prac laboratoryjnych i warsztatowych | 15 |
| 2. Uprawianie elektroniki..... | 17 |
| Wykonywanie konstrukcji elektronicznych | 20 |
| O tym trzeba pamiętać | 23 |
| Konstruowanie urządzeń elektronicznych..... | 25 |
| Metodyka projektowania | 25 |
| 3. Bezpieczeństwo pracy z elektrycznością..... | 31 |
| Udzielenie pomocy porażonemu prądem..... | 32 |
| Jakie natężenie prądu jest śmiertelne | 32 |
| Czy duży prąd przy małym napięciu jest niebezpieczny?..... | 33 |
| Mechanizm porażenia prądem elektrycznym..... | 34 |
| Kilka zasad bezpieczeństwa | 38 |
| Wnioski..... | 38 |
| 4. Podstawowe pojęcia elektryczności | 39 |
| Atom | 40 |
| Jądro..... | 41 |
| Elektrony..... | 41 |
| Elektryczne własności materii..... | 44 |
| Jednostki miar..... | 47 |
| Prąd elektryczny | 48 |
| Analogia hydrauliczna..... | 51 |
| Prawo Ohma | 53 |
| Prawa Kirchhoffa..... | 58 |
| Moc w obwodach prądu stałego | 59 |
| Wnioski..... | 60 |
| 5. Baterie | 61 |
| Bateria czy ognivo | 63 |
| Ognivo galwaniczne | 64 |
| Ognivo węglowo-cynkowe..... | 66 |

| | |
|---|------------|
| Ogniska alkaliczne | 67 |
| Ogniska rtęciowe..... | 68 |
| Napięcie ogniska | 69 |
| Czas przechowywania baterii i ognisk | 70 |
| Ogniska pierwotne, wtórne i rezerwowe | 70 |
| Rezystancja wewnętrzna ogniska..... | 74 |
| Obsługa akumulatorów..... | 75 |
| „Pamięć” akumulatorów NiCd..... | 77 |
| Baterie złożone z wielu ognisk | 81 |
| Inne baterie | 82 |
| Akumulatory żelowe..... | 83 |
| Wnioski..... | 84 |
| 6. Sieć energetyczna..... | 85 |
| Napięcie zmienne | 86 |
| Wytwarzanie prądu zmiennego | 88 |
| Elektromagnetyzm..... | 88 |
| Reguła prawej ręki..... | 89 |
| Pole magnetyczne zwoju przewodów | 90 |
| Prawo Faradaya | 91 |
| Reguła Lenza | 91 |
| Prądnice prądu zmiennego | 91 |
| Dystrybucja energii elektrycznej..... | 93 |
| Prąd trójfazowy..... | 96 |
| Zwiększanie bezpieczeństwa pracy | 97 |
| 7. Chłodzenie zwiększa niezawodność | 99 |
| Zabezpieczanie tranzystorów i stabilizatorów scalonych..... | 101 |
| Inne elementy | 103 |
| Duże urządzenia z wieloma płytami drukowanymi..... | 104 |
| Wnioski..... | 105 |
| 8. Transformatory..... | 107 |
| Przekładnia i moc w transformatorze..... | 109 |
| Straty w transformatorze | 111 |
| Autotransformatory..... | 112 |

| | |
|---|-----|
| Konstrukcja transformatora | 113 |
| Obudowy transformatorów | 114 |
| Ekranowanie transformatorów | 115 |
| Kod kolorowy dla transformatorów | 116 |
| Transformatory z symetrycznym uzwojeniem pierwotnym | 117 |
| Testowanie transformatorów | 118 |
| Transformatory trójfazowe | 119 |

9. Prostowniki: działanie i dobór121

| | |
|---|-----|
| Co to jest prostownik?..... | 122 |
| Prostowanie dwupołówkowe..... | 125 |
| Prostowniki mostkowe | 127 |
| Moc transformatora zasilającego mostek..... | 130 |
| Filtracja napięcia wyprostowanego | 130 |
| Parametry prostowników | 131 |
| Wybór diody prostowniczej..... | 132 |
| Powielacze napięcia..... | 136 |
| Prostowniki trójfazowe..... | 139 |

10. Filtracja tężnień141

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Filtry pojemnościowe | 142 |
| Obwody filtrujące RC | 145 |
| Filtry indukcyjne..... | 146 |
| Napięcie wyjściowe filtra | 149 |
| Rodzaje dławików | 150 |
| Rezystor upływowaty | 150 |
| Kondensatory w filtrach tężnień | 151 |
| Napięcie robocze kondensatora..... | 152 |
| Zła praktyka serwisowa..... | 153 |

11. Łączanie, sygnalizacja, pomiary i sterowanie155

| | |
|---|-----|
| Wskaźniki napięć wyjściowych | 156 |
| Wskaźniki przepalonej bezpieczników | 157 |
| Proste układy załączania | 158 |
| Złożone układy załączania | 160 |
| Sterowanie dużymi mocami | 162 |
| Sterowanie przyciskami..... | 165 |
| Inne metody zdalnego sterowania..... | 167 |

| | |
|---|------------|
| 12. Układy stabilizacji napięcia..... | 169 |
| Stabilizatory napięcia z diodą Zenera | 171 |
| Szeregowe stabilizatory napięcia | 173 |
| Stabilizatory scalone..... | 175 |
| Stabilizatory napięcia regulowane..... | 177 |
| 13. Projekty zasilaczy napięcia stałego | 179 |
| Projekt 13.1. Zasilacz +5 VDC dla układów cyfrowych..... | 180 |
| Projekt 13.2. Zasilacz symetryczny ±12 VDC | 185 |
| Projekt 13.3. Zasilacz +12 VDC o prądzie wyjściowym 1A | 186 |
| Projekt 13.4. Regulowany zasilacz napięcia stałego z układem LM338 | 187 |
| Projekt 13.5. Regulowany zasilacz napięcia stałego z układem LM338 | 189 |
| Projekt 13.6. Zasilacz regulowany 1,25....30 VDC/1 A..... | 190 |
| Projekt 13.7. Wielowyjściowy zasilacz napięcia stałego..... | 190 |
| Projekt 13.8. Zasilacz 1,25...30 VDC/5 A z pomiarem prądu i napięcia..... | 192 |
| Projekt 13.9. Zasilacz wykonany na bazie elementów gotowego zestawu..... | 193 |
| Podsumowanie | 204 |
| 14. Architektura i konstrukcja zasilaczy | 205 |
| Podstawowe tryby pracy | 206 |
| Związek zasilacza z układem zasilanym..... | 206 |
| Stabilizacja napięcia centralna i rozproszona | 207 |
| Inne rozwiązania..... | 208 |
| Odsprzęganie i blokowanie zasilania | 211 |
| Sposoby konstrukcji | 211 |
| 15. Zabezpieczanie zasilaczy | 215 |
| Zabezpieczenie przed impulsowymi zakłóceniami..... | 216 |
| Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe | 217 |
| Ograniczanie prądu wyjściowego | 219 |
| Na koniec – kolejne ostrzeżenie o cieple..... | 220 |
| 16. Zasilacze wysokiego napięcia | 221 |
| Zasilacz 3000 VDC/500 mA | 225 |
| 17. Zasilacze zdalne, przewoźne, przenośne i awaryjne..... | 227 |
| Ognia słoneczne..... | 228 |
| Zjawisko fotowoltaiczne..... | 228 |

| | |
|--|------------|
| Ogniwa słoneczne metal/półprzewodnik/tlenek..... | 228 |
| Krzemowe ogniwa słoneczne ze złączem <i>pn</i> | 230 |
| Baterie słoneczne..... | 231 |
| Prądnice i alternatory..... | 232 |
| Inne źródła energii..... | 233 |
| 18. Zasilacze impulsowe i specjalne | 235 |
| Przetwornice DC/DC | 237 |
| Kilka układów firmowych..... | 240 |
| 19. Precyzyjne źródła napięcia i prądu | 243 |
| Diodowe źródła odniesienia | 244 |
| Scalone źródła napięcia | 254 |
| Źródła prądu stałego | 258 |
| Wnioski..... | 266 |
| Wybrane typy transformatorów sieciowych produkowanych przez firmę Indel | 267 |
| Skorowidz | 286 |